



浙江大学  
ZHEJIANG UNIVERSITY


# 组合逻辑1

刘 鹏

浙江大学

信息与电子工程学院

Email: liupeng@zju.edu.cn

 

# 复习

- 逻辑化简
  - 卡诺图

## 本节内容

- 组合电路概念
- 组合电路设计方法
- 组合电路模块：编码器和译码器

# 基本公式

□ 根据与、或、非的定义，得布尔恒等式

序号	公 式	序号	公 式
		10	$1' = 0; 0' = 1$
1	$0 A = 0$	11	$1 + A = 1$
2	$1 A = A$	12	$0 + A = A$
3	$A A = A$	13	$A + A = A$
4	$A A' = 0$	14	$A + A' = 1$
5	$A B = B A$	15	$A + B = B + A$
6	$A (B C) = (A B) C$	16	$A + (B + C) = (A + B) + C$
7	$A (B + C) = A B + A C$	17	$A + B C = (A + B)(A + C)$
8	$(A B)' = A' + B'$	18	$(A + B)' = A' B'$
9	$(A')' = A$		

# 最小项的编号

最小项	取值	对应	编号
	$A B C$	十进制数	
$A'B'C'$	0 0 0	0	$m_0$
$A'B'C$	0 0 1	1	$m_1$
$A'BC'$	0 1 0	2	$m_2$
$A'BC$	0 1 1	3	$m_3$
$AB'C'$	1 0 0	4	$m_4$
$AB'C$	1 0 1	5	$m_5$
$ABC'$	1 1 0	6	$m_6$
$ABC$	1 1 1	7	$m_7$

# 最大项的编号

最大项	取值	对应	编号
	$A \ B \ C$	十进制数	
$A' + B' + C'$	1 1 1	7	$M_7$
$A' + B' + C$	1 1 0	6	$M_6$
$A' + B + C'$	1 0 1	5	$M_5$
$A' + B + C$	1 0 0	4	$M_4$
$A + B' + C'$	0 1 1	3	$M_3$
$A + B' + C$	0 1 0	2	$M_2$
$A + B + C'$	0 0 1	1	$M_1$
$A + B + C$	0 0 0	0	$M_0$

# 卡诺图化简法

## 逻辑函数的卡诺图表示法

- 实质：将逻辑函数的最小项之和的以图形的方式表示出来
- 以 $2^n$ 个小方块分别代表  $n$  变量的所有最小项，并将它们排列成矩阵，而且使**几何位置相邻**的两个最小项在**逻辑上也是相邻的**（只有一个变量不同），就得到表示 $n$ 变量全部最小项的卡诺图

# 表示最小项的卡诺图

## □ 2变量卡诺图

		$B$	
		0	1
$A$	0	$A'B'$ $m_0$	$A'B$ $m_1$
	1	$AB'$ $m_2$	$AB$ $m_3$

## □ 3变量的卡诺图

		$BC$			
		00	01	11	10
$A$	0	$m_0$	$m_1$	$m_3$	$m_2$
	1	$m_4$	$m_5$	$m_7$	$m_6$

## □ 4变量的卡诺图

		$CD$			
		00	01	11	10
$AB$	00	$m_0$	$m_1$	$m_3$	$m_2$
	01	$m_4$	$m_5$	$m_7$	$m_6$
	11	$m_{12}$	$m_{13}$	$m_{15}$	$m_{14}$
	10	$m_8$	$m_9$	$m_{11}$	$m_{10}$


# 用卡诺图化简函数

- 依据：具有相邻性的最小项可合并，消去不同因子
- 在卡诺图中，最小项的相邻性可以从图形中直观地反映出来
- 合并最小项的原则：
  - **两个**相邻最小项可合并为一项，消去一对因子
  - **四个**排成矩形的相邻最小项可合并为一项，消去两对因子
  - **八个**相邻最小项可合并为一项，消去三对因子



# 3-bit 二进制码和格雷码 (Gray code)

B <sub>2</sub>	B <sub>1</sub>	B <sub>0</sub>	G <sub>2</sub>	G <sub>1</sub>	G <sub>0</sub>
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	1	0
1	0	1	1	1	1
1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	0	0

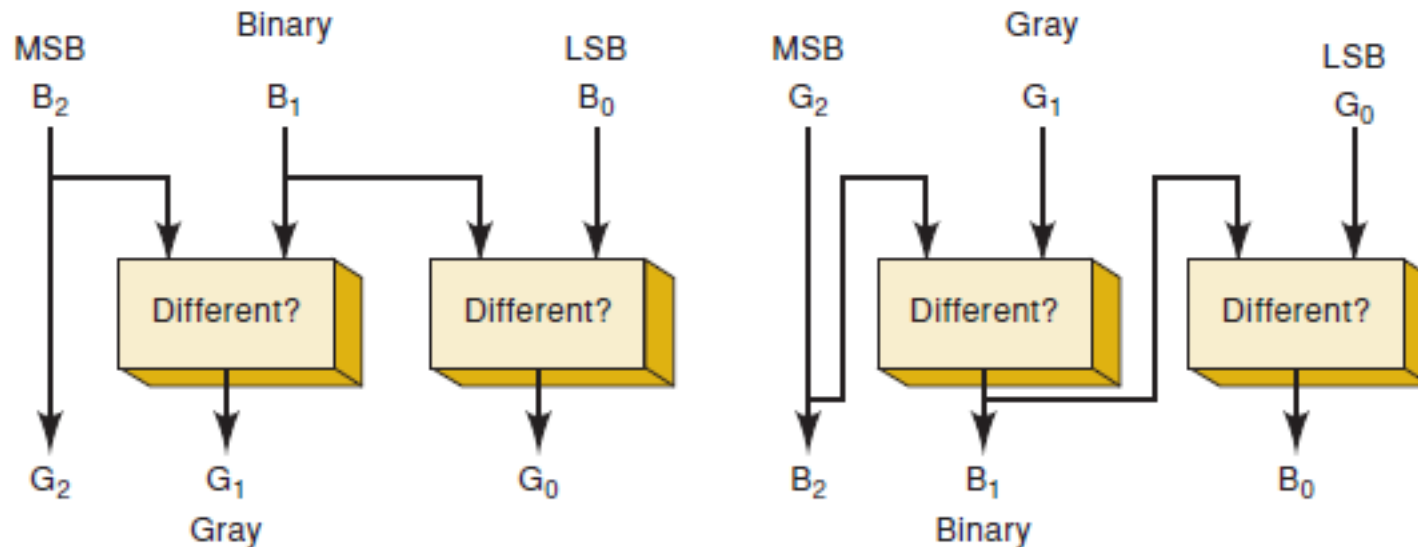

Decimal	Binary	Hexadecimal	BCD	GRAY
0	0	0	0000	0000
1	1	1	0001	0001
2	10	2	0010	0011
3	11	3	0011	0010
4	100	4	0100	0110
5	101	5	0101	0111
6	110	6	0110	0101
7	111	7	0111	0100
8	1000	8	1000	1100
9	1001	9	1001	1101
10	1010	A	0001 0000	1111
11	1011	B	0001 0001	1110
12	1100	C	0001 0010	1010
13	1101	D	0001 0011	1011
14	1110	E	0001 0100	1001
15	1111	F	0001 0101	1000

# 组合逻辑的内容

- 组合电路的设计步骤
- 基本组合电路单元
  - 编码器Encoder
  - 译码器Decoder
  - 选择器Multiplexer
  - 比较器Comparator
  - 加法器Adder
  - 乘法器Multiplier (**可选**)
- 电路HDL描述

# □组合逻辑电路的特点

功能

任意时刻的输出仅  
取决于该时刻的输入  
没有反馈

电路结构

不含存储单元

## □逻辑功能的描述



组合逻辑电路的框图

$$Y = F(A)$$

$$y_1 = f_1(a_1, a_2, \dots, a_n)$$

$$y_2 = f_2(a_1, a_2, \dots, a_n)$$

$$y_m = f_m(a_1, a_2, \dots, a_n)$$

# 组合逻辑电路的设计方法

## 一、逻辑抽象

- 分析因果关系，确定输入/输出变量
- 定义逻辑状态的含意（赋值）
- 列出定义输出和输入之间关系的真值表

## 二、写出函数的最简表达式


- 写出每个输出为1的乘积项
- 写出乘积项之和
- 简化逻辑表达式

## 三、用逻辑门电路或集成电路模块实现表达式

# 设计举例



- 设计一个监视交通信号灯状态的逻辑电路

 

# 设计举例

## 1. 抽象

□ 输入变量:

红 (R)、黄 (A)、绿 (G)

□ 输出变量:

故障信号 (Z)

## 2. 写出逻辑表达式

$$Z = R' A' G' + R' A G + R A' G + R A G' + R A G$$


输入变量			输出
R	A	G	Z
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

# 设计举例


## 化简

$$Z = R' A' G' + RA + RG + AG$$

### 3. 画出逻辑图

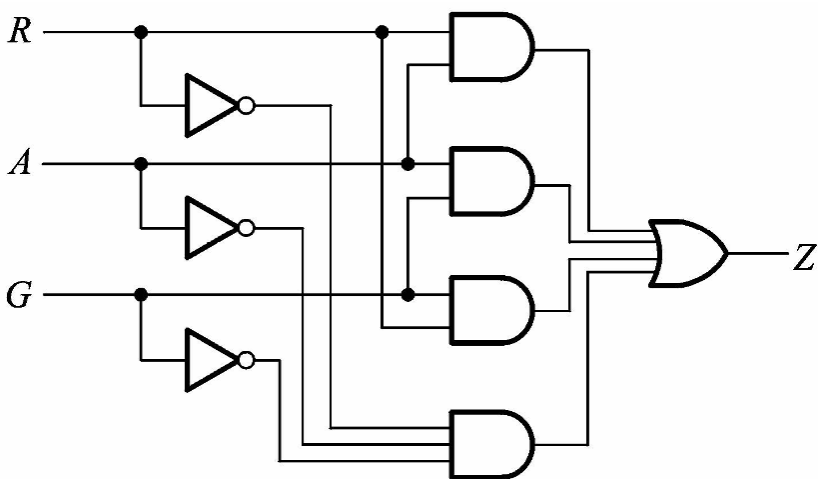

		AG			
		00	01	11	10
R	0	1	0	1	0
	1	0	1	1	1

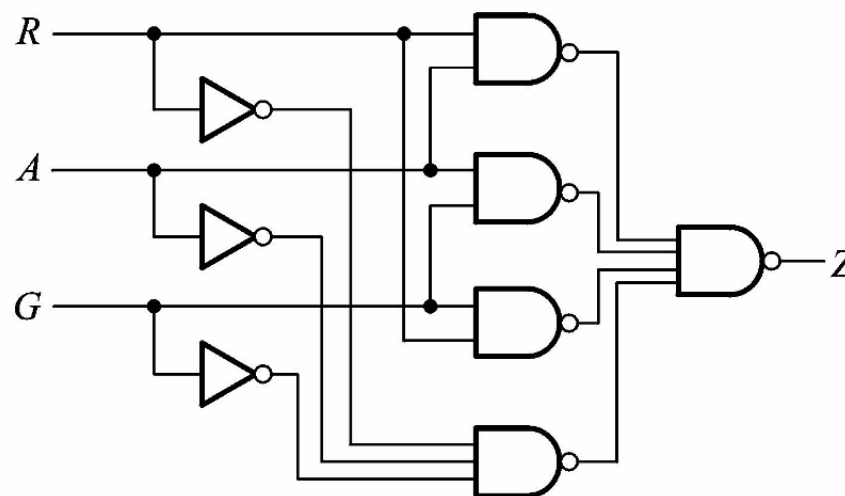




# 编码器


编码：将输入的每个高/低电平信号变成一个对应的二进制代码

- 普通编码器
- 优先编码器

 

# 普通编码器

- 特点：任何时刻只允许输入一个编码信号
- 例：3位二进制普通编码器

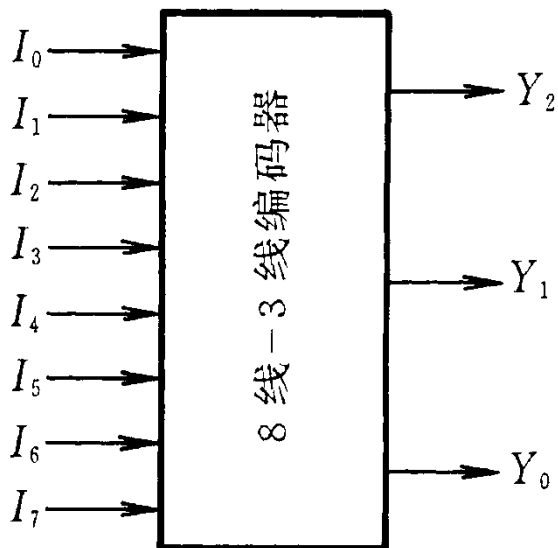

输 入								输 出		
$I_0$	$I_1$	$I_2$	$I_3$	$I_4$	$I_5$	$I_6$	$I_7$	$Y_2$	$Y_1$	$Y_0$
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1


$$\begin{aligned}
 Y_2 = & I_7' I_6' I_5' I_4' I_3' I_2' I_1' I_0' + I_7' I_6' I_5' I_4' I_3' I_2' I_1' I_0 \\
 & + I_7' I_6' I_5' I_4' I_3' I_2' I_1' I_0' + I_7' I_6' I_5' I_4' I_3' I_2' I_1' I_0'
 \end{aligned}$$

# 利用无关项化简

$$Y_2 = I_4 + I_5 + I_6 + I_7$$

$$Y_1 = I_2 + I_3 + I_6 + I_7$$

$$Y_0 = I_1 + I_3 + I_5 + I_7$$

 

任何时候只有一个输入时激活的，或有两个输入同时激活，则输入就会产生一个没有定义的组合。对于这个不确定因素，编码器必须建立优先机制，使得只有一个输出被编码

# 优先编码器

- 特点：允许同时输入两个以上的编码信号，但只对其中优先权最高的一个进行编码
- 例：8线-3线优先编码器
- 设 $I_7$ 优先权最高... $I_0$ 优先权最低

输 入								输 出		
$I_0$	$I_1$	$I_2$	$I_3$	$I_4$	$I_5$	$I_6$	$I_7$	$Y_2$	$Y_1$	$Y_0$
X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1
X	X	X	X	X	X	1	0	1	1	0
X	X	X	X	X	1	0	0	1	0	1
X	X	X	X	1	0	0	0	1	0	0
X	X	X	1	0	0	0	0	0	1	1
X	X	1	0	0	0	0	0	0	1	0
X	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


$$Y_2 = I_7 + I_7' I_6 + I_7' I_6' I_5 + I_7' I_6' I_5' I_4$$



$$A + A'B = A + B$$


$$Y_2 = I_7 + I_6 + I_5 + I_4$$

低电平

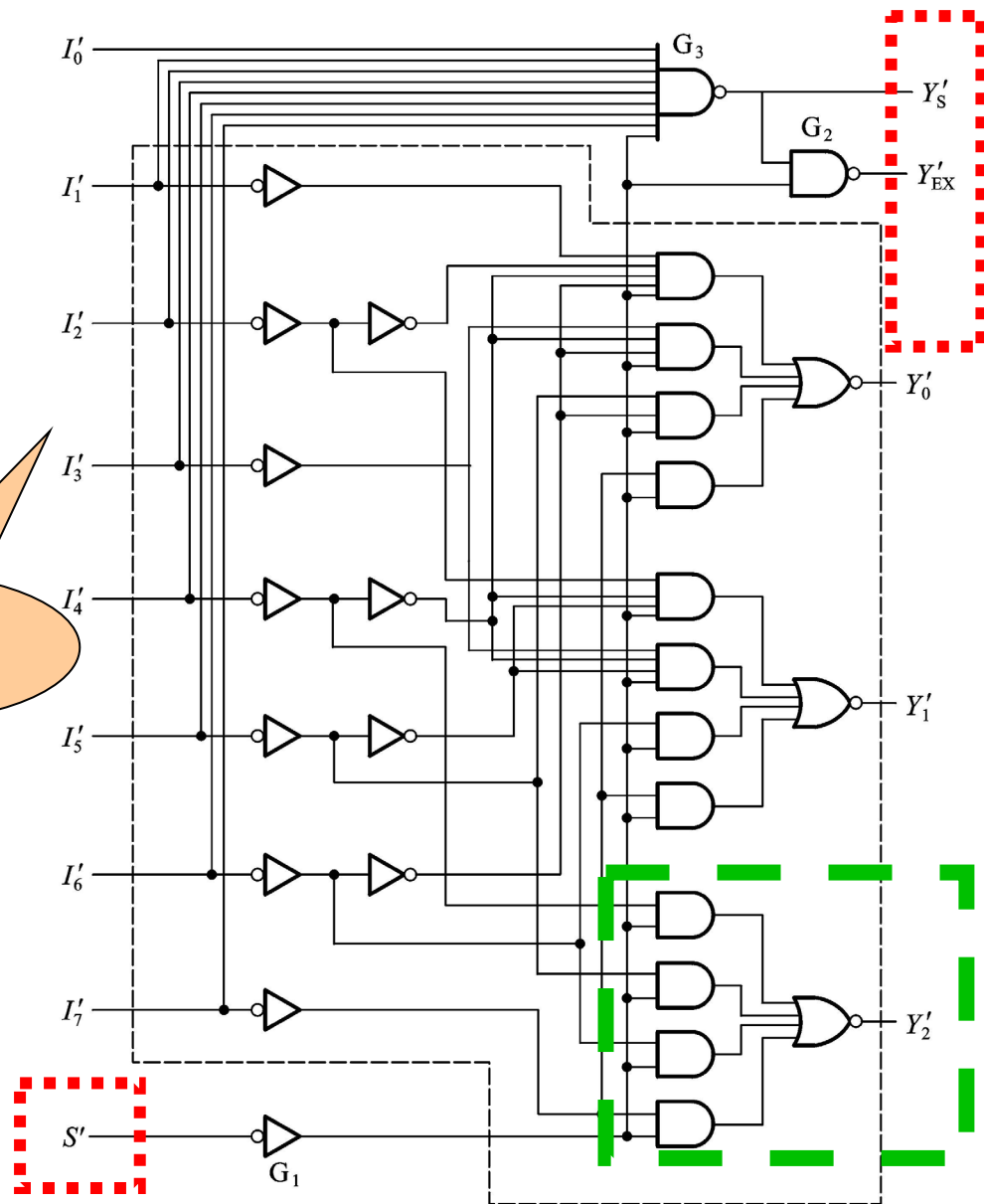

## 实例： 74HC148

$$Y_2' = (I_7 + I_6 + I_5 + I_4)'$$

 


$$Y_2' = [(I_7 + I_6 + I_5 + I_4)S']$$

$$Y_2' = [(I_7 + I_6 + I_5 + I_4)S']$$

$$Y_1' = [(I_7 + I_6 + I_5 I_4' I_3' + I_2 I_4' I_5')S']$$

$$Y_0' = [(I_7 + I_6' I_5 + I_3 I_4' I_6' + I_1 I_2 I_4' I_6')S']$$

选通信号

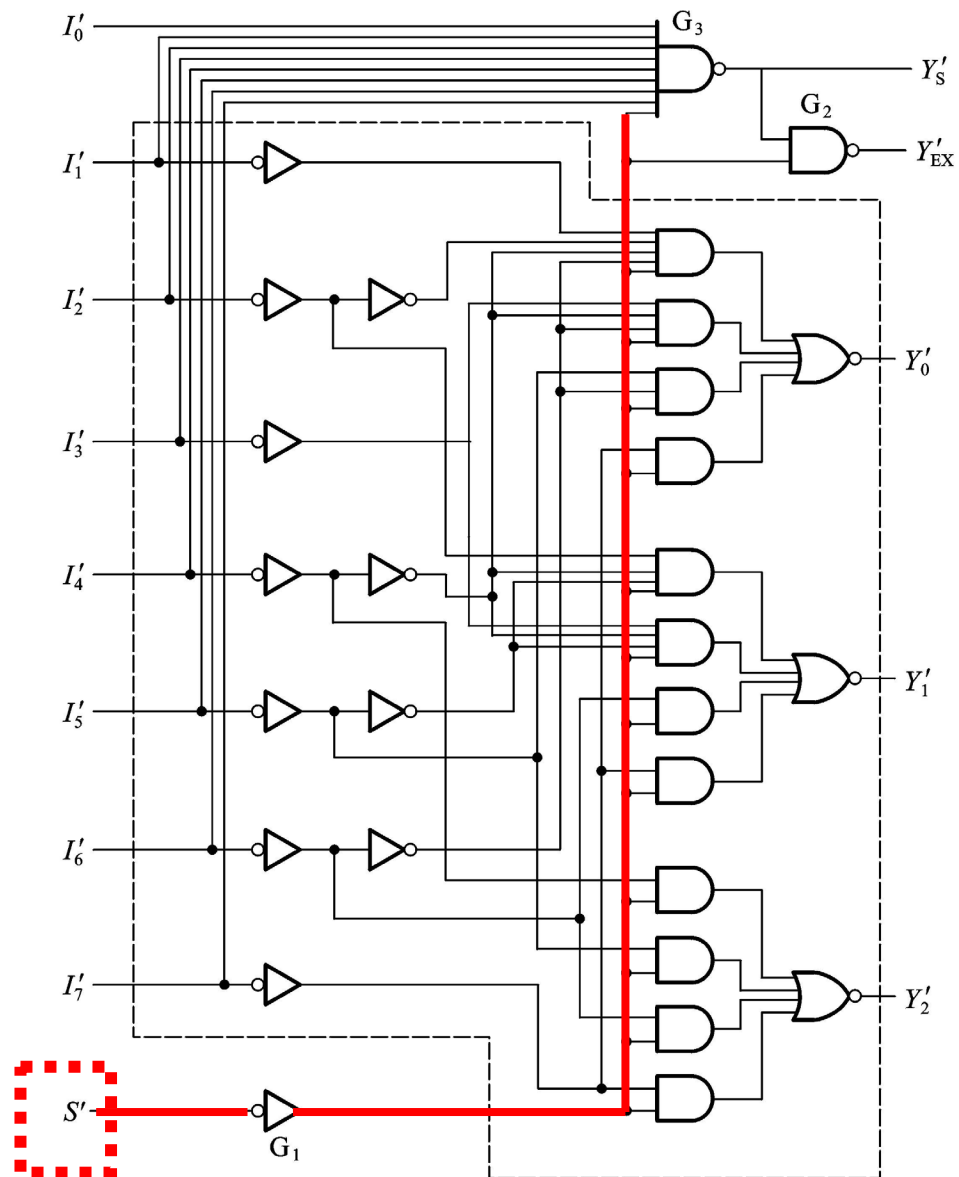



输 入									输 出				
$S'$	$I'_0$	$I'_1$	$I'_2$	$I'_3$	$I'_4$	$I'_5$	$I'_6$	$I'_7$	$Y'_2$	$Y'_1$	$Y'_0$	$Y'_S$	$Y'_{EX}$
1	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
0	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	1	0
0	X	X	X	X	X	X	0	1	0	0	1	1	0
0	X	X	X	X	X	0	1	1	0	1	0	1	0
0	X	X	X	X	0	1	1	1	0	1	1	1	0
0	X	X	X	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0
0	X	X	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0
0	X	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0
0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0



## 附加输出信号的状态及含义

$Y'_S$	$Y'_{EX}$	状态
1	1	不工作
0	1	工作，但无输入
1	0	工作，且有输入
0	0	不可能出现


# 控制端扩展功能举例


□ 例：用两片8线-3线优先编码器




16线-4线优先编码器

其中,  $A'_{15}$  的优先权最高...

 

 

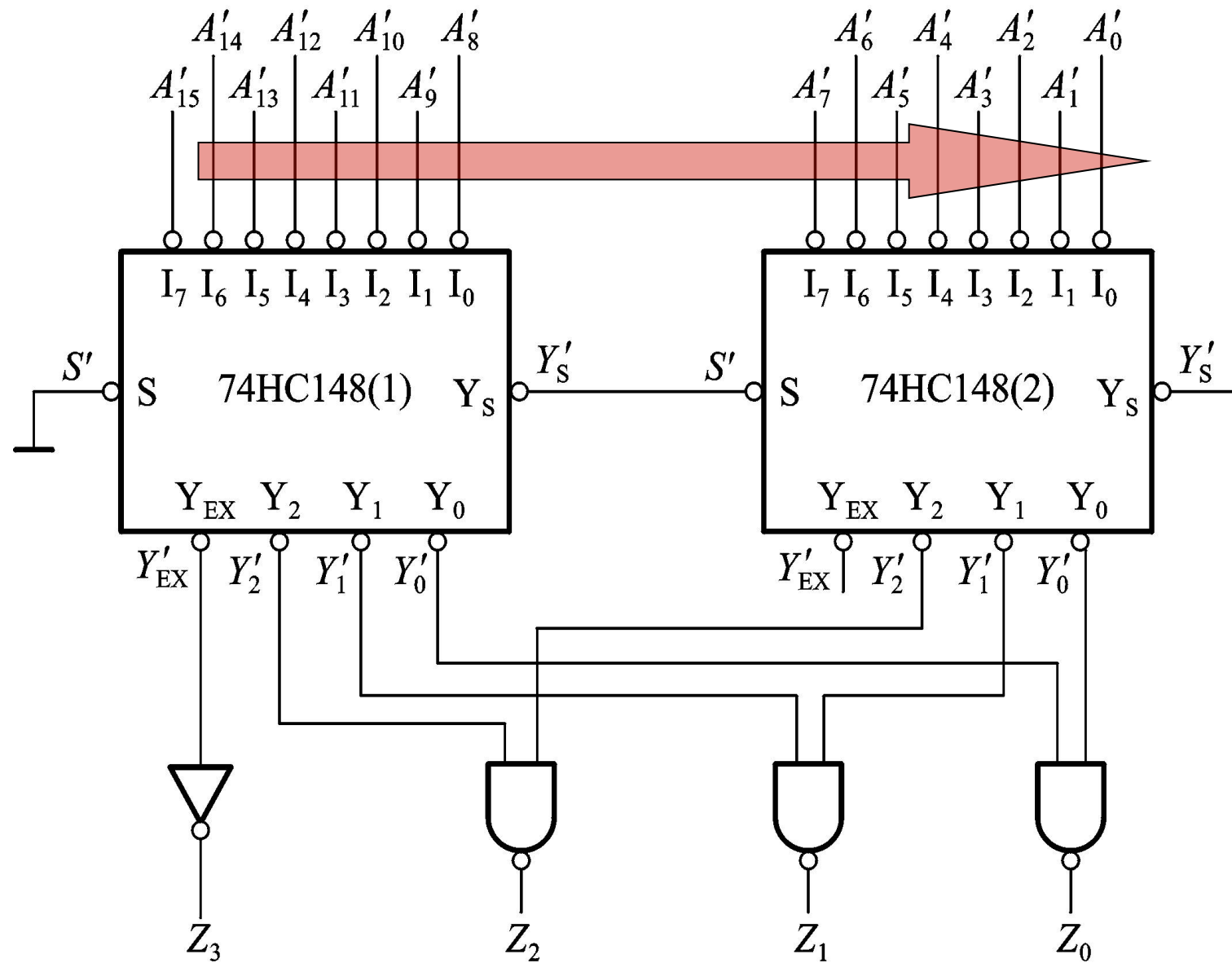- ❑ 第一片为高优先权
- ❑ 只有(1)无编码输入时, (2)才允许工作
- ❑ 第(1)片  $Y'_{EX} = 0$  时表示对  $A'_{15} \sim A'_8$  的编码
- ❑ 低3位输出应是两片的输出的“或”




# 译码器

- 译码：将每个输入的二进制代码译成对应的输出高、低电平信号
- 常用的有：二进制译码器，二-十进制译码器，显示译码器等

## 一、二进制译码器

例：3线—8线译码器

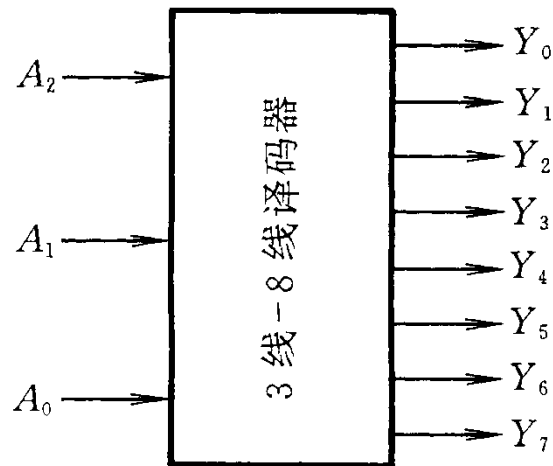

输 入			输 出							
$A_2$	$A_1$	$A_0$	$Y_7$	$Y_6$	$Y_5$	$Y_4$	$Y_3$	$Y_2$	$Y_1$	$Y_0$
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

# 真值表 逻辑表达式

输 入			输 出							
$A_2$	$A_1$	$A_0$	$Y_7$	$Y_6$	$Y_5$	$Y_4$	$Y_3$	$Y_2$	$Y_1$	$Y_0$
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

$$Y_0 = A_2' A_1' A_0' = m_0$$


$$Y_1 = A_2' A_1' A_0 = m_1$$

$$Y_2 = A_2' A_1 A_0' = m_2$$

...

$$Y_7 = A_2 A_1 A_0 = m_7$$

# 集成译码器实例：74HC138

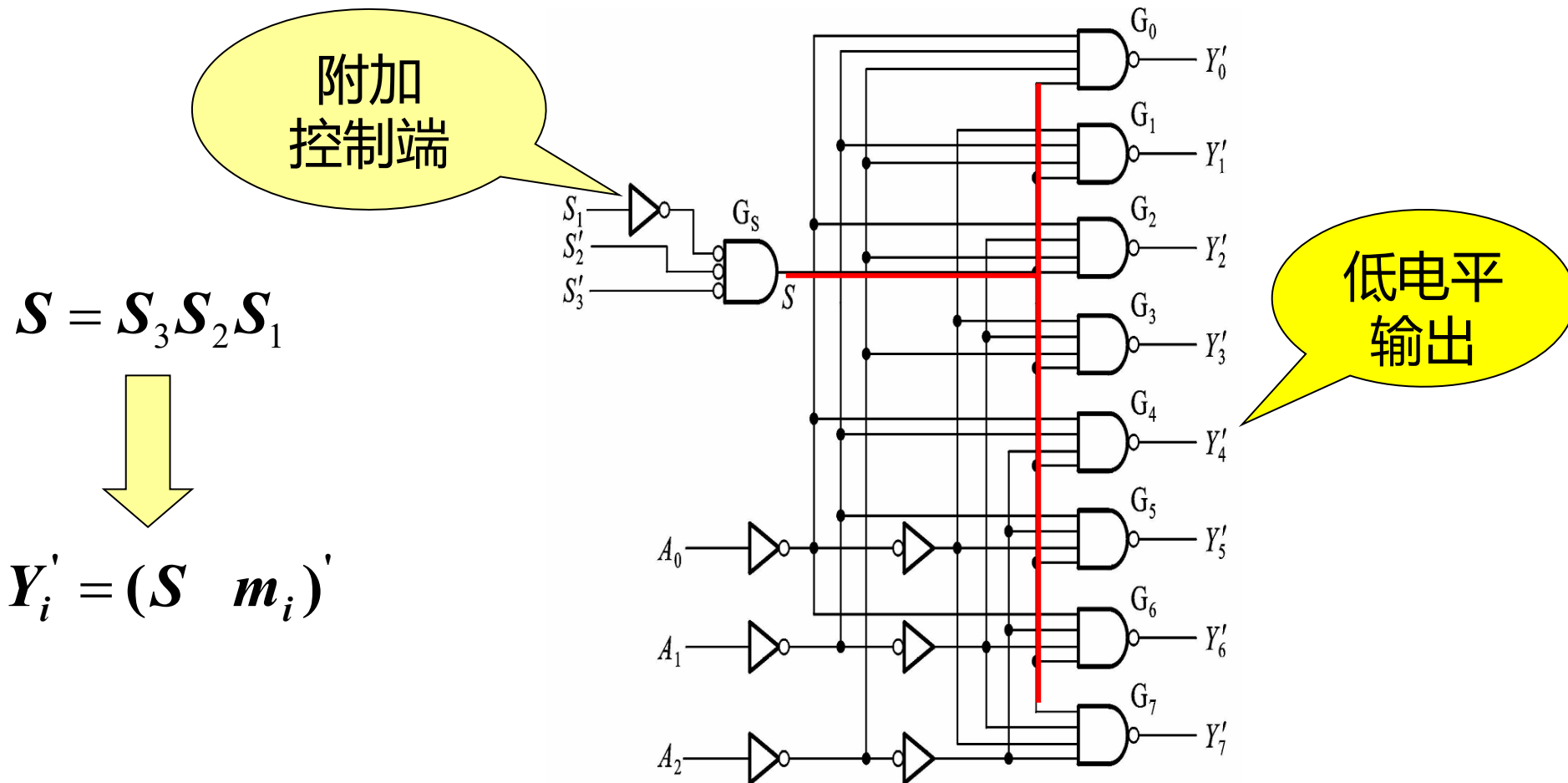





# 74HC138的功能表

输 入					输 出							
$S_1$	$S_2' + S_3'$	$A_2$	$A_1$	$A_0$	$Y_7'$	$Y_6'$	$Y_5'$	$Y_4'$	$Y_3'$	$Y_2'$	$Y_1'$	$Y_0'$
0	X	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1
X	1	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1
1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1
1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1
1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1

# □利用附加控制端进行扩展

例:用74HC138 (3线—8线译码器)

 

 


## 二—十进制译码器

- 将输入BCD码的10个代码译成10个高、低电平的输出信号  
BCD码以外的伪码，输出均无低电平信号产生

□ 74HC42
 
$$Y'_i = m'_i \quad (i = 0 \sim 9) \longleftrightarrow$$



# 用译码器设计组合逻辑电路

## 1. 基本原理

3位二进制译码器给出3变量的全部最小项

。 。 。

n位二进制译码器给出n变量的全部最小项

任意逻辑函数

将n位二进制译码输出的最小项组合起来，可获得任何形式的输入变量不大于n的组合函数

$$Y = \sum m_i$$

# 用译码器设计组合电路例

利用74HC138设计一个多输出的组合逻辑电路，输出逻辑


函数式为：

$$Z_1 = AC' + A'BC + AB'C$$

$$Z_2 = BC + A'B'C$$

$$Z_3 = A'B + AB'C$$

$$Z_4 = A'BC' + B'C' + ABC$$

 

$$Z_1 = AC' + A'BC + AB'C = \sum m(3,4,5,6)$$

$$Z_2 = BC + A'B'C = \sum m(1,3,7)$$

$$Z_3 = A'B + AB'C = \sum m(2,3,5)$$


$$Z_4 = A'BC' + B'C' + ABC = \sum m(0,2,4,7)$$

$$Z_1 = \sum m(3,4,5,6) = (m'_3 m'_4 m'_5 m'_6)'$$

$$Z_2 = \sum m(1,3,7) = (m'_1 m'_3 m'_7)'$$

$$Z_3 = \sum m(2,3,5) = (m'_2 m'_3 m'_5)'$$
 
$$Z_4 = \sum m(0,2,4,7) = (m'_0 m'_2 m'_4 m'_7)'$$



# 组合逻辑

刘 鹏

浙江大学

信息与电子工程学院

Email: liupeng@zju.edu.cn

